

# Chapter 9. 理想操作放大器及其電路


## 9.2 反相放大器(Inverting Amplifier)

南方科技大學

Southern Taiwan University

## 9.2 反相放大器(Inverting Amplifier)

### 1. 基本放大器

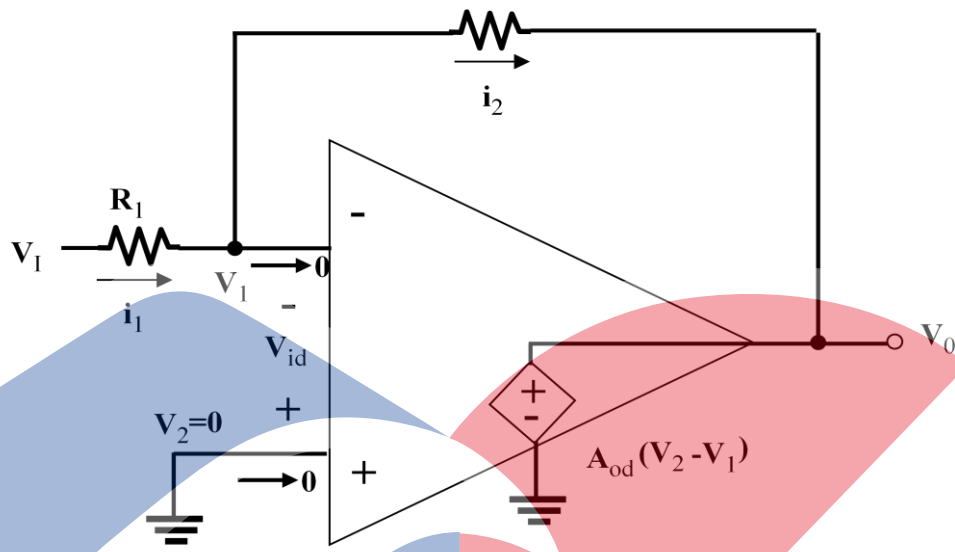

對  $v_1$  使用 KCL  $i_1 = i_2$   
 $\therefore$  Virtual ground  $\rightarrow v_1 = v_2 = 0$

$$i_1 = \frac{v_i - 0}{R_I}$$

$$i_2 = \frac{0 - v_o}{R_F}$$

$$\frac{v_i - 0}{R_I} = \frac{0 - v_o}{R_F}$$

$$v_o = \frac{-R_F}{R_I} v_i$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_F}{R_I}$$

$$R_{in} = R_I$$

$$R_{out} = 0$$

南方科技大學

Southern Taiwan University

## 2. 非理想操作放大器的特性

當考慮非理想 OP 放大器時

$$A_{od} \neq \infty, Z_{in} = \infty, Z_{out} = 0$$

$$i_1 = \frac{v_i - v_1}{R_I}$$

$$i_2 = \frac{v_1 - v_o}{R_F}$$

$$\because Z_{in} = \infty$$

對  $V_1$  使用 KCL  $i_1 = i_2$

$$\frac{v_i - v_1}{R_I} = \frac{v_1 - v_o}{R_F}$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_I}\right)v_1 - \frac{R_F}{R_I}v_i \quad \text{①}$$

$$\begin{aligned} \because A_{od} \neq \infty \text{ 故 } v_o &= A_{od}(v_2 - v_1) \\ &= A_{od}(0 - v_1) \\ &= -v_1 A_{od} \end{aligned}$$

$$v_1 = \frac{-v_o}{A_{od}} \quad \text{②}$$

$$\text{② 代入 ①} \rightarrow v_o \left(1 + \frac{R_F}{R_I}\right) \frac{-v_o}{A_{od}} - \frac{R_F}{R_I}v_i$$


$$v_o = \frac{-\frac{R_F}{R_I}v_i}{1 + \frac{1}{A_{od}}\left(1 + \frac{R_F}{R_I}\right)}$$

$$\text{當 } A_{od} \rightarrow \infty \quad A_V = -\frac{R_F}{R_I}$$

# 南台科技大學

Southern Taiwan University

### 3. 具有 T-網路(T-Network)的放大器

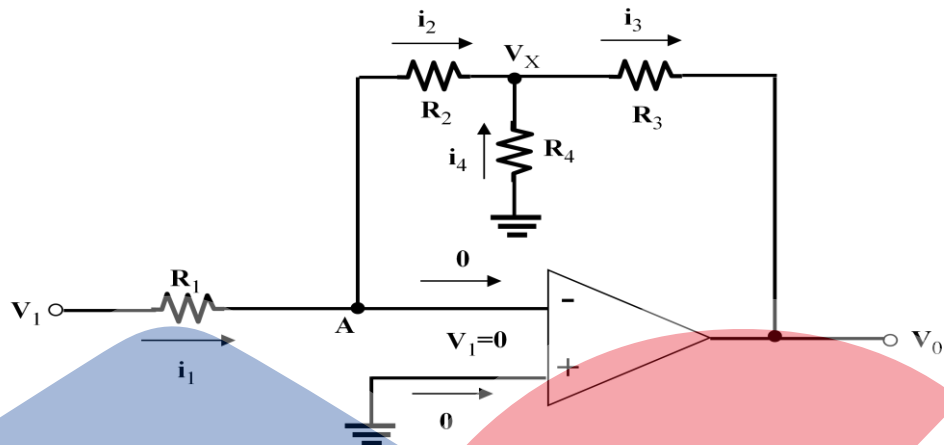

$$A_V = \frac{v_o}{v_i}$$

$$\because Z_{in} = \infty, i_{(+)} = 0$$

對 A 點使用 KCL

$$i_1 = i_2$$

$$i_1 = \frac{v_i - 0}{R_1} = i_2 = \frac{0 - v_X}{R_2} \quad \text{①}$$

$$i_4 = \frac{0 - v_X}{R_4} = \frac{-v_X}{R_4}$$

對  $v_X$  點使用 KCL

$$i_2 + i_4 = i_3$$

$$\frac{-v_X}{R_2} - \frac{v_X}{R_4} = i_3$$

$$-v_X \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) = i_3 \quad \text{②}$$

$$\frac{v_X - v_o}{R_3} = i_3 \quad \text{③}$$

$$\text{②} = \text{③}$$

$$\frac{v_X - v_o}{R_3} = -v_X \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right)$$

$$v_X \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) = \frac{v_o}{R_3}$$

$$v_o = R_3 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) v_X \quad \text{④}$$


由①得

$$\frac{v_I}{R_1} = \frac{-v_X}{R_2}$$

將④代入上式

$$\frac{-R_2}{R_1} v_I = \frac{v_o}{R_3 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)}$$
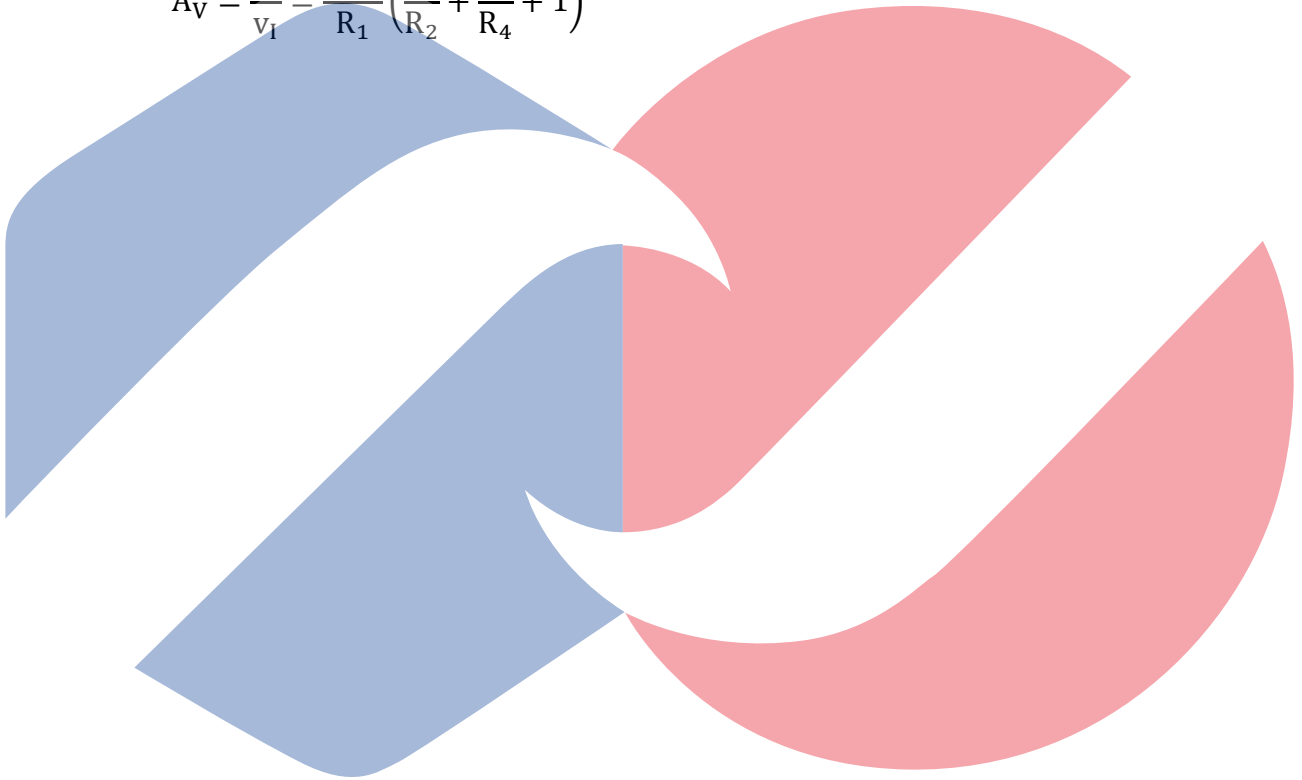
$$A_V = \frac{v_o}{v_I} = \frac{-R_2}{R_1} \left( \frac{R_3}{R_2} + \frac{R_3}{R_4} + 1 \right)$$



南台科技大學

Southern Taiwan University