

Chapter 6

基本雙極電晶體放大電路

6.1 類比訊號與線性放大器

6.1 類比訊號與線性放大器

類比訊號(Analog Signal)的大小可以是任意值，可隨時間連續變化。處理類比訊號的電路稱為類比電路(Analog Circuits)，例如線性放大器。線性放大器(Linear Amplifier)將輸入訊號成比例放大而後輸出。